



回路構成について

- 球アンプの基本的な考えを包含 ----- 自己バイアス、ビーム管接続、CR結合、SRPPドライブ など。
- 失敗の少ない回路 ----- SRPP、自己バイアス、トランス一次側NF、およびカソードNF。位相補償なしで10数dbのNF。
- 安定な動作 ----- 自己バイアス、CR結合、TRANS一次側NFおよびカソードNF。電源の余裕。
- 解り易さ、シンプル ----- シングルアンプとしては標準的だが一捻りある。(SRPPの使用,NFの掛け方)
- 良い性能 ----- 6V6の性能を引き出す。歪も少なく、パワーも多く。
- 発展性 ----- 三結を試す。超三も試す。

実測性能

残留ノイズ 0, 5mv以内
 1w,1Khzにて歪1.2%, 3,5wにて歪4%, DF約2,3 (8Ω)
 F特 30~30Khz、-2db以内、 (50hz-0, 8db、20khz-0, 3db)
 増幅度: 7, 5倍