

# お寺大会 エントリーシート

出品者名

鈴木@座間


作品タイトル

12AU7+TA7252AP ステレオアンプ(単2電池×8)

作品介绍 (回路図と、出品者本人のコメント・所感など)

以前、秋月で2個900円で購入した東芝TA7252APモノラルアンプキットに12AU7の低電圧駆動カソードフォロアをつなぎ、100円ショップの花台に組み立てました。

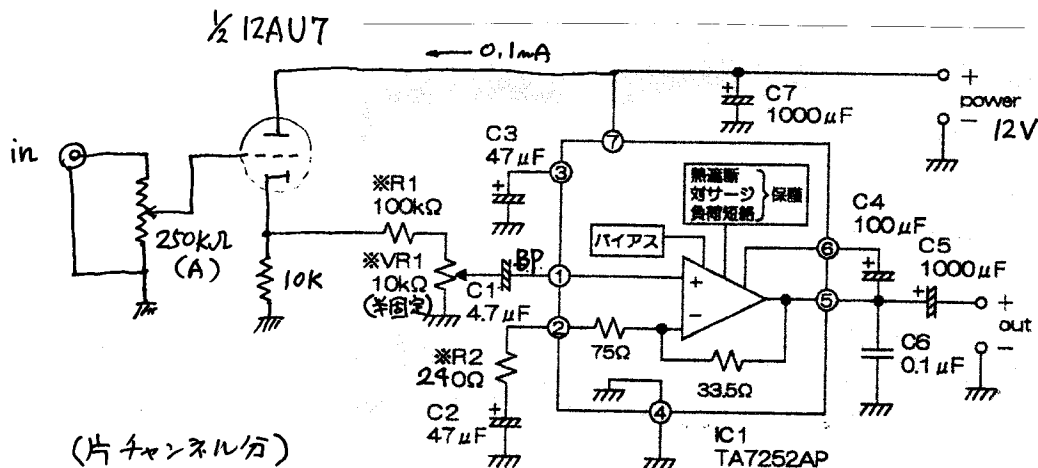キットの電解コンデンサはすべて、ニチコンミューズに替えてあります。電源は単2アルカリ乾電池8本を使用します。通常は12V1Aのスイッチング電源を使用し、夏のお寺大会で最優秀技術賞をいただいたTangBand W3-582SCバスレフ箱のスピーカーにつないで小さな音で聞いています。



(片チャンネル分)

2011.12.29

この用紙は2枚記入し、1枚は作品に添付、1枚は事務局に提出してください。  
この作品紹介を参考に大会レポートを作成します。