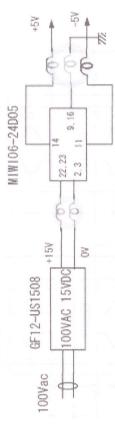


ト・ミラー回路(定電流出力)をコンプリメンタリ電流アンプでドライブ。電流アンプ の入力インピーダンスが低いため、入力部は、高インピーダンスに得るために デュアルJ-FETを用いたボルティジ・フォロアを配置。 回路構成:4個入りPNP/NPNを用いたコンプリメンタリ・ウイルンン・カーレン



JS1508)をアダプタとして使用し、ヘッド・アンプのケースに15Vdcを入れ、±5V 気合いを入れ直して、DC-DCコンバータをアンプ基板から切り離し、アルミ板 最初に、このDC-DCコンバータを直接、アンプ基板に載せました。しかし、ス イッチング・ノイズが大きくて、アンプに飛び込み、使い物になりませんでした。 電源部: 秋月電子で購入したAC-DC(100Vac-15Vdc)変換電源(GF12-電源にするためにDC-DCコンバータ(MIW106-24D05)を装備。 でシールドしました。

Toshio Hori

三土会(お寺大会)

2016/12/29

三土会(お寺大会)

Toshio Hori