


お寺大会 エントリーシート

出品者名	荒木良喜
作品タイトル	EBINA式 トランスフェロ 改 ハンドホールド
作品介绍 (回路図や構成図、コスト、出品者本人のコメント・所感など)	<p>1. トランスフェロ球の出力$\frac{1}{2}$のブリックを ±90V 振動</p> <p>2. 電源電圧 ±100V</p> <p>3. ケーパ 大玉 (1000)^{μF} 抵抗は 10^Ωに 10個 挿入</p> <p>4. トランス EX-1 = (300mA 出力 24-20)</p>

この用紙は2枚記入し、1枚は作品に添付、1枚は事務局に提出してください。
この作品介绍を参考に大会レポートを作成します。

蜷名式ドライブアンプ改ヘッドホンアンプ

インピーダンス300Ω
ZENNHEISER HD 650 用

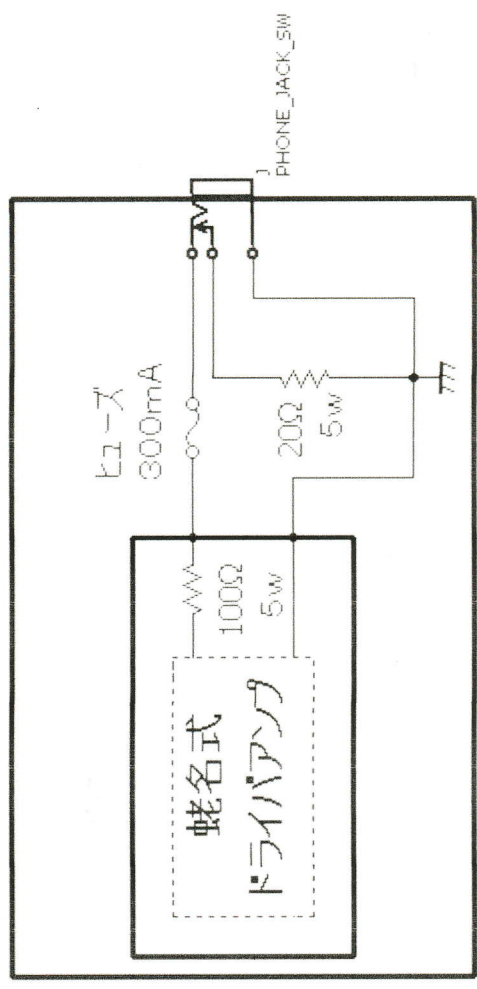

差込孔と
20.5Ω 0.5W X 3.