

お寺大会 エントリーシート

出品者名

石田 隆


作品タイトル

S W電源B電6 BM8パラシングル

作品介绍（回路図や構成図、コスト、出品者本人のコメント・所感など）

6 BM8をパラシングルとしてS A T R I - I Cをドライブ回路として使用しています。

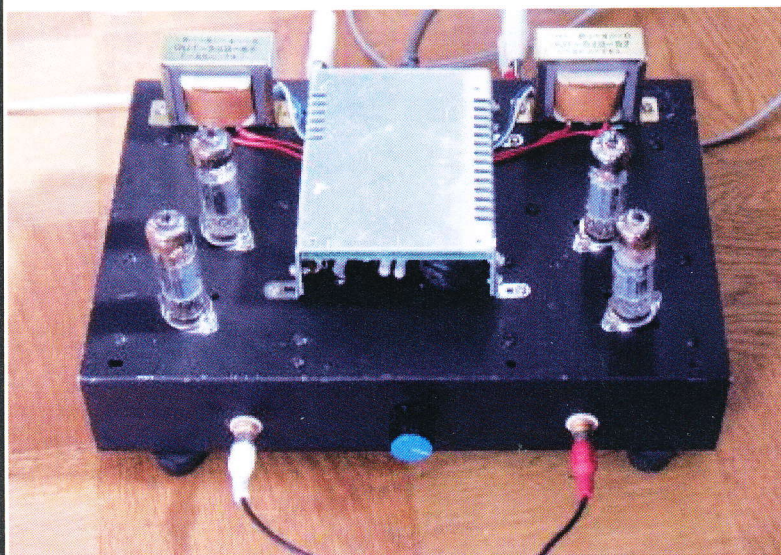課題のB電は12V SW電源を昇圧して使用。ヒータもSW電源で供給しています。B電流は両c h合計で約80mA。



仕様

B電圧 約230V

出力 約1.8W

ゲイン 17.8dB

出力帯域 8~105kHz (1Vrms出力時)

18~85kHz (1W出力時)

この用紙は2枚記入し、1枚は作品に添付、1枚は事務局に提出してください。
この作品紹介を参考に大会レポートを作成します。