［ 図10 ］ 電源回路

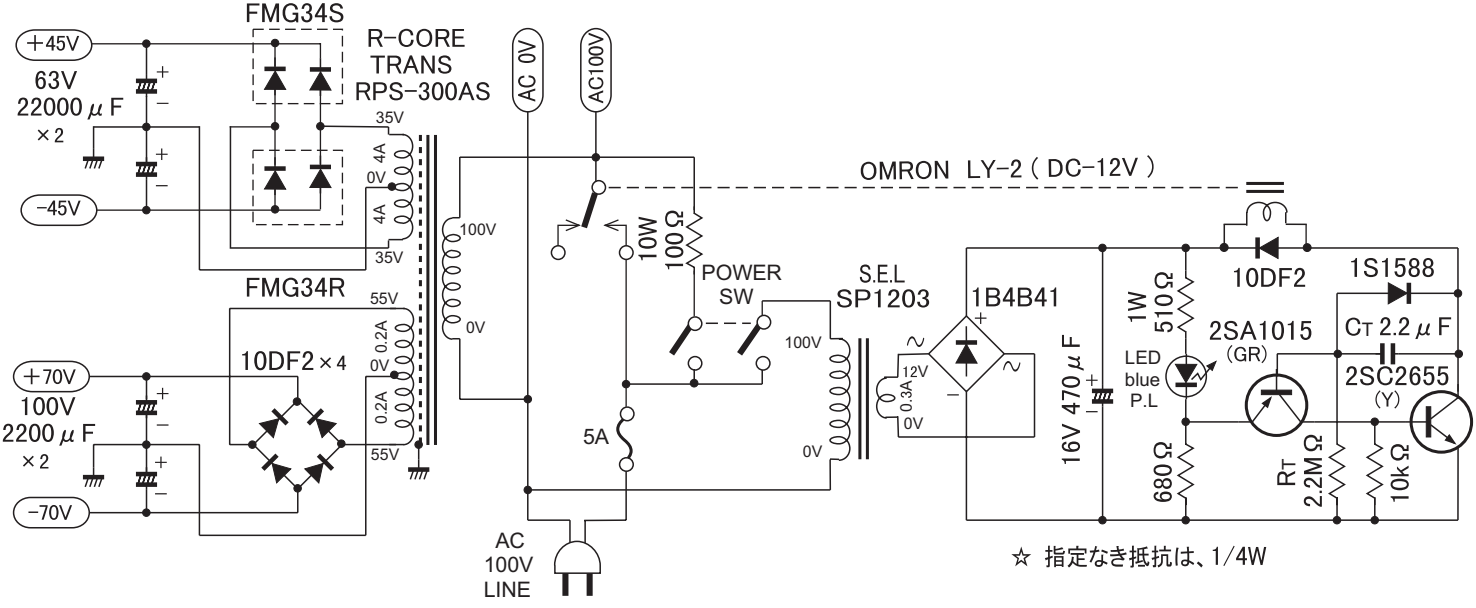


☆ 指定なき抵抗は、1/4W